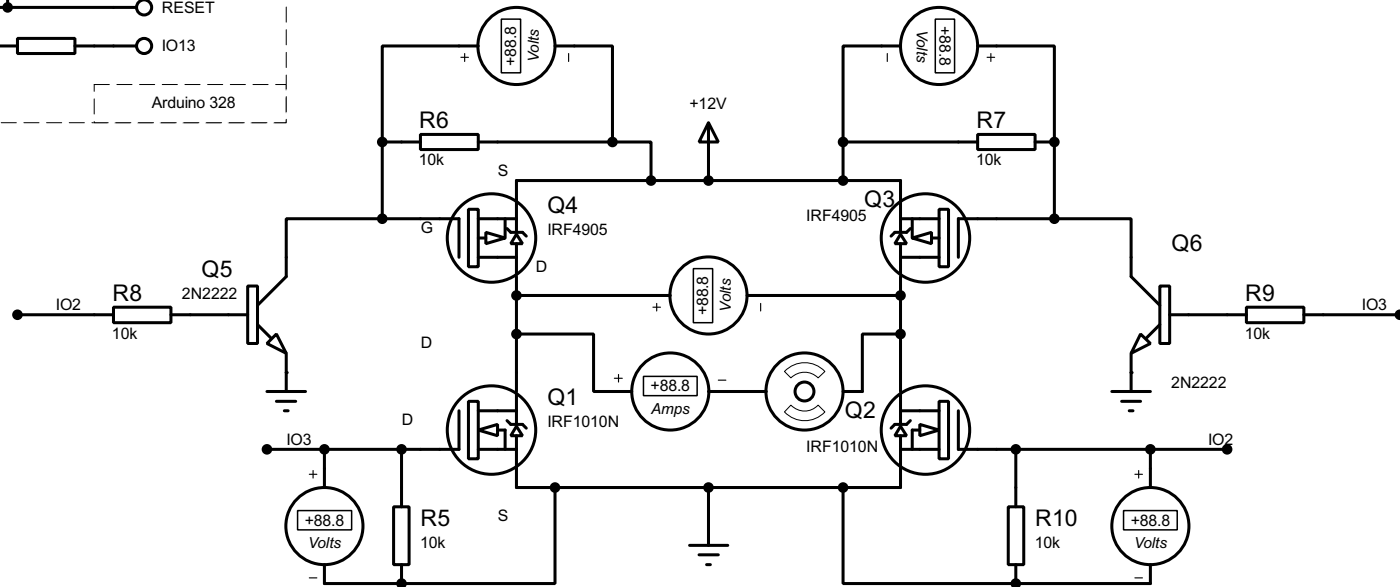


Pont en H

La tension importante est la tension entre la source et la gate

Dans le cas d'un P-Channel si la tension est positive (-> Interrupteur fermé) dans le cas ou cette tension ≤ 0 l'interrupteur est ouvert

Dans le cas d'un N-Channel si la tension est négative (-> Interrupteur fermé) dans le cas ou cette tension ≥ 0 l'interrupteur est ouvert



Ce montage utilise 4 Transistor MOSFET : 2 N-Channel (en haut) et 2P-Channel (en bas)